

4-BIT ASYNCHRONOUS UP COUNTER

III. Operation of Counter

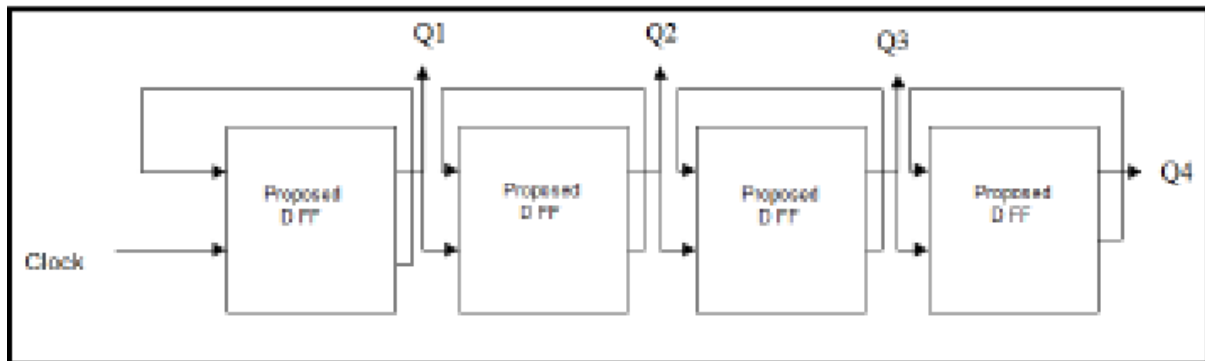


Fig. 3: Up Counter Using D Flip-Flop

RTL CODE

```
module t1s( input clk,rst,d,output reg q,output qbar);  
    always@(negedge clk)begin  
        if(rst)  
            q<=0;  
        else  
            q<=d;  
        end  
        assign qbar=~q;  
endmodule  
  
module asy(input clk,rst,[3:0]d,output q,qbar,output[3:0]cnt);  
    wire q0,q0bar,q1,q1bar,q2,q2bar;  
    t1s a1(clk,rst,d[0],q0,q0bar);  
    t1s a2(q0,rst,d[1],q1,q1bar);  
    t1s a3(q1,rst,d[2],q2,q2bar);  
    t1s a4(q2,rst,d[3],q,qbar);  
    assign d[0]=q0bar;  
    assign d[1]=q1bar;
```

```

    assign d[2]=q2bar;
    assign d[3]=qbar;
    assign cnt={q,q2,q1,q0};
endmodule


TESTBENCH

module test;
    reg clk,rst;
    reg [3:0]d;
    wire q,qbar;
    wire [3:0]cnt;
    asy h1(clk,rst,d,q,qbar,cnt);
    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);
    end
    initial begin
        clk=0;
        forever #10 clk=~clk;
    end
    initial begin
        repeat(5)begin
            rst=$random;d=$random;
            #10;
        end
    end
    initial begin
        #60 $finish();
    end

```

end

endmodule

 

Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your user page.