 


4 -BIT SYNCHRONOUS UP COUNTER



RTL CODE:

```
module test(input clk,rst,t,output reg q,output reg qbar);
```

```
  always@(posedge clk)begin
```

```
    if(rst)
```

```
      q<=0;
```

```
    else begin
```

```
      q<=t?~q:q;
```

```
    end
```

```
    assign qbar=~q;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

```
module syn(input clk,rst,output q,qbar,output [3:0]cnt);
```

```
  wire [3:0]t;
```

```
  wire q0,q0bar,q1,q1bar,q2,q2bar;
```

```
  test a1(clk,rst,t[0],q0,q0bar);
```

```
  test a2(clk,rst,t[1],q1,q1bar);
```

```
  test a3(clk,rst,t[2],q2,q2bar);
```

```
  test a4(clk,rst,t[3],q,qbar);
```

```
  assign t[0]=1;
```

```
  assign t[1]=q0;
```

```
    assign t[2]=q1&q0;
    assign t[3]=q1&q2&q0;
    assign cnt={q,q2,q1,q0};
endmodule
```

TESTBENCH:

```
module t1s;
    reg clk,rst;
    wire q,qbar;
    wire [3:0]cnt;
    syn h1(clk,rst,q,qbar,cnt);
    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);
    end
    initial begin
        forever #5 clk=~clk;
    end
    initial begin
        rst=1;clk=0;
        #10 rst=0;
    end
    initial begin
        #60 $finish();
    end
endmodule
```

